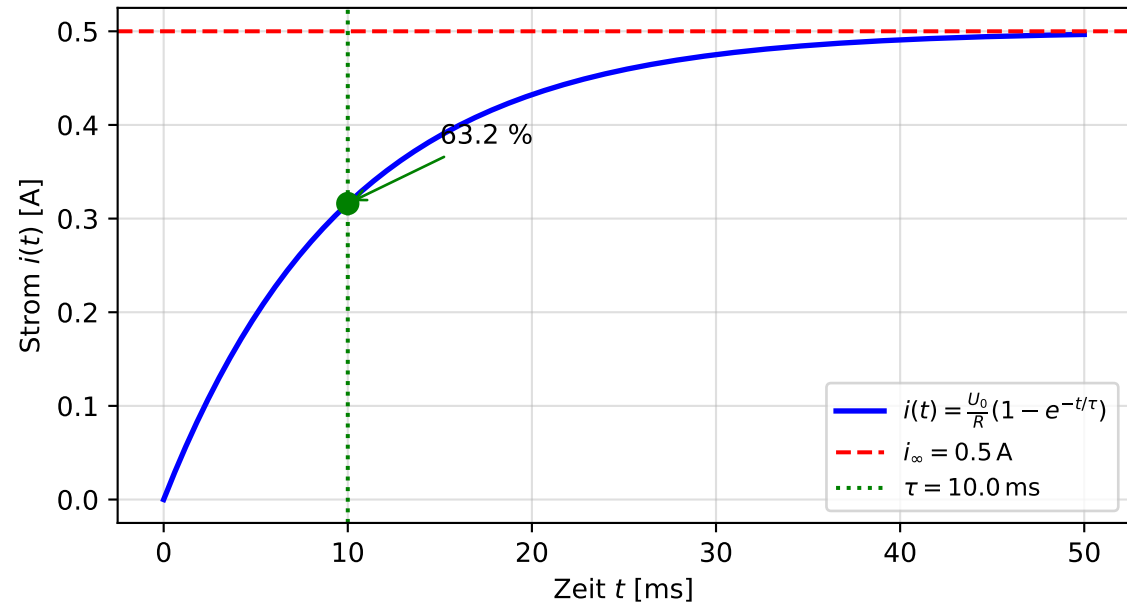


RL-Stromkreis: Experimentelle Validierung ($R = 10\ \Omega$, $L = 0.1\ \text{H}$, $U_0 = 5\ \text{V}$)

RL-Stromkreis: Stromanstieg



Energie und Leistung

