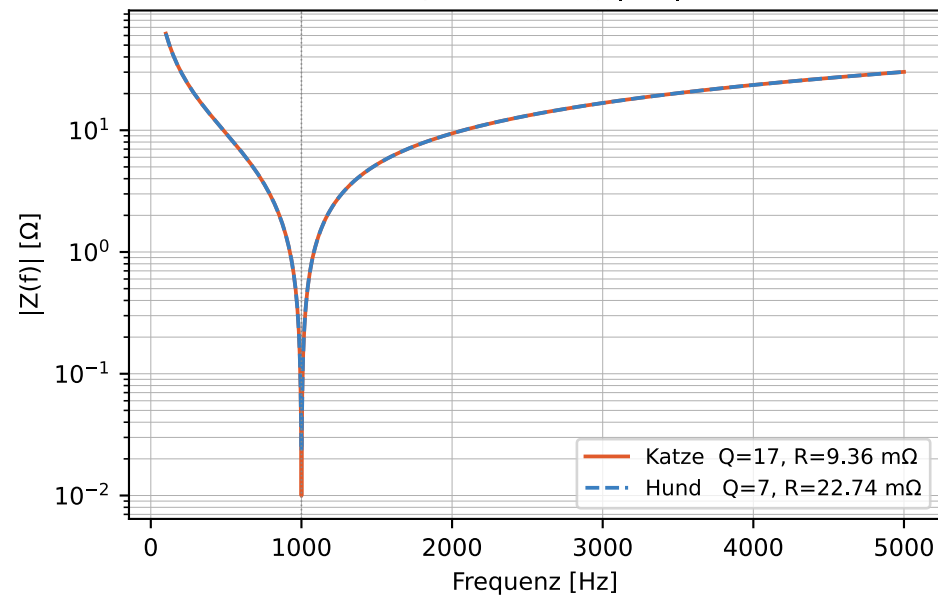


Experiment 06 - RLC-Schaltung: Impedanz und Sprungantwort

Impedanzbetrag $|Z(f)|$



Sprungantwort der Kondensatorspannung

